

1. Il Candidato descriva le caratteristiche principali di un amplificatore operazionale ideale (impedenza d'ingresso, impedenza d'uscita e guadagno) e spieghi perché queste caratteristiche sono desiderabili in un circuito di amplificazione.
2. Il Candidato descriva i principi di funzionamento di un rivelatore di particelle a sua scelta e il segnale prodotto.

Carlo L. Motta

OR

DS

VF

N